 



A	B	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Truth Table of a 2 input NAND gate




A	B	Out
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Truth Table of a 2 input NOR gate

 

 


CMOS AND

 

CMOS OR

Xor gate

 

INPUT		OUTPUT
A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0